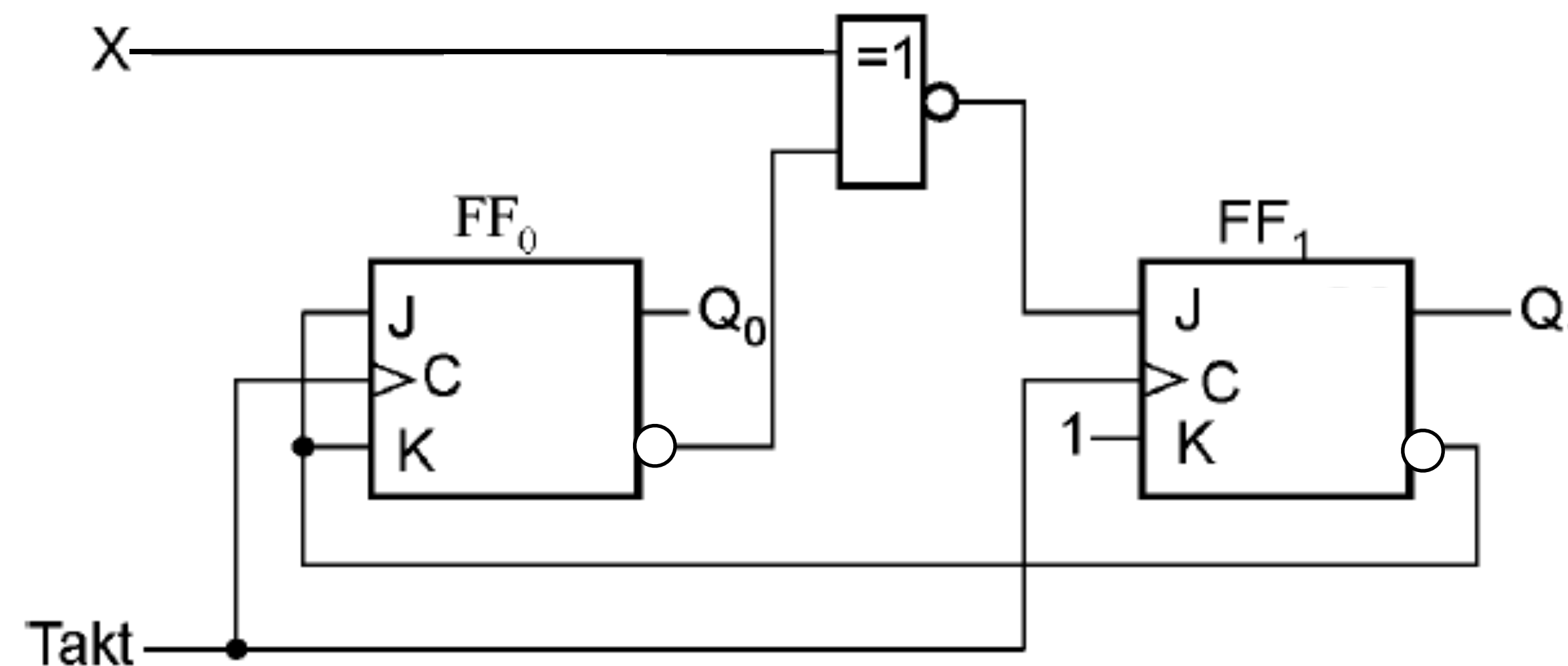


Aufgaben Selbststudium —> 11.6.26



- a) Bestimmen Sie die verschiedenen Schaltzustände für Q_0 und Q_1 in Abhängigkeit von X !
- b) Welche Funktionen kann dieses synchrone Schaltwerk realisieren?

1. Konvertieren Sie folgende Zahlen 1984, 4000 und 8192 in das Binär-, Oktal- und Hexadezimal-Format !
2. Stellen Sie den binären Wert 11 0110 1001 im dezimalen, oktalen und hexadezimalen System dar!
3. Welche der folgenden Darstellungen sind gültige hexadezimale Zahlen: BED; CAB; DEAD; DECADE; ACCEEDED; BAG; DAD ? Geben Sie (falls möglich) für BED; CAB; DEAD auch das Binär- und Dezimal-format an!

- 4. Bestimmen Sie von folgenden Dezimalzahlen das binäre Format:
87.625; 510.9375.**
- 5. Bestimmen Sie die Dezimalzahlen folgender Binärzahlen:
1101.1101, 10101.10101**
- 6. Welches Problem tritt auf, wenn Sie die Zahl 0.725 mit 8 Bit binär darstellen wollen?**